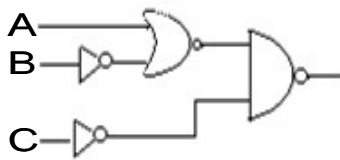


Autoevaluación

- Dado el siguiente circuito lógico:
Determine la tabla de verdad y la función lógica equivalente.



- Dada la función $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B} + \overline{B}C + \overline{A}B + AB$ Simplifique utilizando Karnaugh.
- Dada la expresión booleana indique el nombre de la compuerta lógica y grafique su símbolo: $A.B$ $A+B$ $\overline{A \oplus B}$