

PROBLEMA 1: (100 puntos)

Dado el siguiente circuito de la memoria de un computador:



